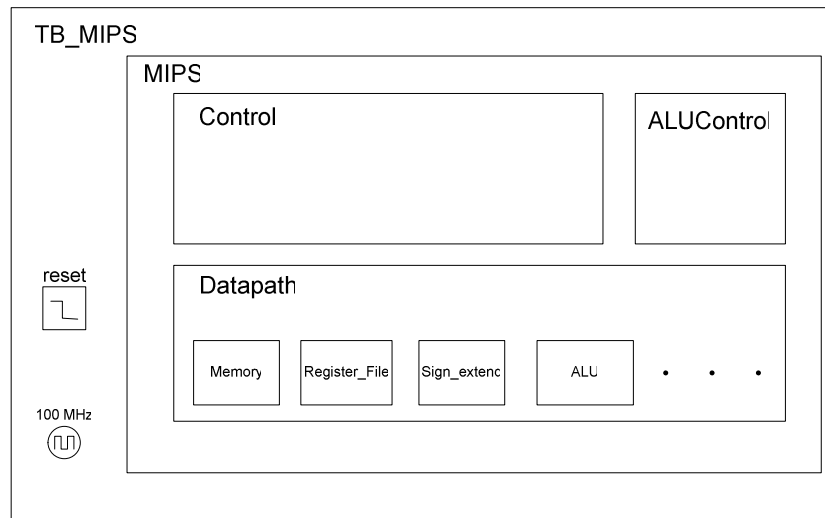


044262 תכן לוגי

סימולציה שלישית ואחרונה!

המעבד שלנו :



הזיכרון שלנו (התוכנית שלנו) :

```
[0x00000000] 0x341d0064 ori $sp, $zero, 0x64
[0x00000004] 0x8fa40000 lw $a0, 0($sp)
[0x00000008] 0x1c800004 bgtz $a0, init
[0x0000000c] 0x0490000e bltzal $a0, sign
[0x00000010] 0x10800001 beq $a0, $zero, Finish
[0x00000014] 0x1c800001 bgtz $a0, init
[0x00000018] 0x08000006 Finish: j Finish
[0x0000001c] 0x20050002 init: addi $a1, $zero, 0x2
[0x00000020] 0x20080000 addi $t0, $zero, 0x0
[0x00000024] 0x20090001 addi $t1, $zero, 0x1
[0x00000028] 0x01285020 fib : add $t2, $t1, $t0
[0x0000002c] 0x00094020 add $t0, $zero, $t1
[0x00000030] 0x000a4820 add $t1, $zero, $t2
[0x00000034] 0x20a50001 addi $a1, $a1, 0x1
[0x00000038] 0x00a4802a slt $s0, $a1, $a0
[0x0000003c] 0x1600fffa bne $s0, $zero, fib
[0x00000040] 0xafaa0004 sw $t2, 4($sp)
[0x00000044] 0x08000006 j Finish
[0x00000048] 0x3806ffff sign: xori $a2, $zero, 0xFFFF
[0x0000004c] 0x00063400 sll $a2, $a2, 16
[0x00000050] 0x34c6ffff ori $a2, $a2, 0xFFFF
[0x00000054] 0x00862026 xor $a0, $a0, $a2
[0x00000058] 0x20840001 addi $a0, $a0, 0x1
[0x0000005c] 0x03e00008 jr $ra
[0x00000060] 0x00000000
[0x00000064] 0x00000000
[0x00000068] 0x00000000
[0x0000006c] 0x00000000
```

סעיף א

שאלה: עבור אילו פקודות הייתם צריכים להוסיף תמיכה במעבד?

תשובה: יש להוסיף תמיכה לכל הפקודות שהן לא מהרשימה הבאה: lw, sw, add, sub, or, and, slt, beq, j.

סעיף ב

מטלה: הסבירו במפורש את המימוש שלכם (שרטוטים, דיאגרמות מצבים, אותות בקרה ורכיבים שהוספתם).
 פתרון: להלן הטבלאות המסכמות את הנושא. בנוסף, מצורפים בסוף שרטוטי דיאגרמות המצבים והמעבד כולו.

טבלה 1: סיכום כל השינויים שיש לבצע כדי לממש כל פקודה.

פקודה חדשה	פורמט הפקודה	שינוי במסלול הנתונים	שינוי בבקר/קוי בקרה
ori	ori rt, rs, imm <div>0xd rs rt imm</div>	הוספת יחידת Zero-Extention	הוספת קו בקרה Extend לשליטה בבורר הבוחר בין יציאת ה Zero Extention ליציאת ה Sign Extention; יש להרחיב את הקו ALUOp כדי שנוכל לתת פקודת or ל ALU
bgtz	bgtz rs, label <div>0x7 rs 0 offset</div>	יש לשכלל את ה ALU כך שיוציא חיווי Positive שיהיה גבוה אם התוצאה חיובית ממש; הוספת בורר קפיצה שנשלט ע"י PCWriteCond	שכלול PCWriteCond כך שיבחר איך לקפוץ מהבורר.
bltzal	bltzal rs, label <div>0x7 rs 0x10 offset</div>	יש לשכלל את הבורר בכניסה ל file register שבוחר מה לכתוב, כדי שיהיה אפשרי לכתוב את תוכן ה PC לאוגר \$ra; יש להוסיף בורר בכניסה ל Read Register 2 כדי לאפשר קריאה של אוגר \$0;	יש להרחיב את MemtoReg ל 2 ביטים; יש להוסיף את ReadSrc כדי לבחור קריאה של \$0; נבחר PCWriteCond=1
addi	addi rt, rs, imm <div>0x8 rs rt imm</div>	אין שינוי	אין שינוי
bne	bne rs, rt, label <div>0x5 rs rt offset</div>	אין שינוי	PCWriteCond=2
xori	xori rt, rs, imm <div>0xe rs rt imm</div>	להוסיף תמיכה ב ALU	יש להרחיב את הקו ALUOp כדי שנוכל לתת פקודת xor ל ALU
xor	xor rd, rs, rt <div>0 rs rt rd 0 0x26</div>	להוסיף תמיכה ב ALU	אין שינוי
jr	jr rs <div>0 rs 0 8</div>	להוסיף חיבור מאוגר A לבורר שבוחר מה לכתוב ל PC, וכן להרחיב בורר זה.	יש להכניס לבקר גם את סיביות Instruction[0-5], כדי שנוכל להתפעל על-סמך ה funct.
sll	sll rd, rt, shamt <div>0 rs rt rd shamt 0</div>	להוסיף תמיכה ב ALU; להכניס את Instruction[6-10] לתוך ה ALU.	אין שינוי

טבלה 2: פירוט כל השינויים שיש לבצע במעבד

מה משנים	איפה משנים	איך משנים
יחידת Zero_extend_ins	מסלול נתונים	כניסות: INS[0-15] יציאות: extender_mux_signal
בורר Extender_MUX בין Sign ל Zero Extend	מסלול נתונים	כניסות: zero_extended, sign_extended בקרה: Extend יציאה: extender_mux_signal
קו בקרה Extend עבור הבורר הנ"ל	בקר ומסלול נתונים	תוספת
אות extender_mux_signal מהבורר החדש Extender_MUX לכניסה 2 בבורר ALUSrcB_MUX	מסלול נתונים	תוספת
יציאה חדשה Positive	ALU	
בורר Branch_MUX, בורר 8 ← 1. בורר זה יטפל בסוגי הקפיצות המותנות השונות.	מסלול נתונים	כניסות: zero, not(zero), positive, nor(positive, zero). יציאה: BranchType בקרה: PCWriteCond
הערך ש PCLoad מקבל	בקר	הערך החדש: PCWrite OR BranchType
PCWriteCond. על קו זה הבקר יוציא את סוג הקפיצה המותנית.	בקר	הרחבה ל 3 סיביות
ביטול Zero ככניסה לבקר	בקר	Zero יהיה כעת אות שבנוסף לאות Positive יעזור לחשב האם לקפוץ
BranchType יכנס לבקר במקום האות Zero שביטלנו. אות זה יכיל את האינפורמציה האם לקפוץ	בקר ומסלול נתונים	
שכלול הבורר WriteData_MUX ל 4 ← 1	מסלול נתונים	כניסה 3: PC בקרה: MemtoReg
שכלול הבורר WriteReg_MUX ל 4 ← 1	מסלול נתונים	כניסה 3: קבוע 31, כדי לכתוב את תוכן ה PC לאוגר \$ra בפקודת bltzal בקרה: Regdst
קו בקרה Regdst	בקר ומסלול נתונים	הרחבת הקו ל 2 סיביות
קו בקרה MemtoReg	בקר	הרחבת הקו ל 2 סיביות
הוספת בורר ReadReg2_MUX, גודלו 2 ← 1	מסלול נתונים	כניסה: Inst[16-20], אפס קבוע יציאה: ReadReg2 בקרה: ReadSrc
קו בקרה ReadSrc לבורר הנ"ל	בקר	
כניסה חדשה לבקר - funct	בקר	
חיבור יציאת רגיסטר A לכניסת הבורר PC_MUX	מסלול נתונים	

טבלה 3: קודי ALUOp ו ALUCtrl המעודכנים לתמיכה בכל הפקודות הנדרשות

פקודה	ALUCtrl	ALUOp
חיבור	010	000
חיסור	110	001
xor	100	100
or	001	101
and	000	110
sll	011	
לפי שדה funct		010

סעיף ג

מטלה: הריצו סימולציה עם התוכנית הנ"ל. עליכם להגיש דיאגרמות גלים (waveforms) אשר ידגימו ביצוע נכון של התוכנית (הוסיפו לצורת הגלים אותות אותם אתם מוצאים לנכון להוסיף על מנת להשיג מטרה זו; לדוגמה, עקבו אחר עדכון הרגיסטר \$t0).

פתרון:

להבנת התוכנית, נתרגמה לשפה עילית:

```


sp = 0x64
a0 = mem[sp]
if (a0 < 0) {
    a1 = -a1
}
if (a0 > 0) {
    a1 = 2
    t0 = 0
    t1 = 1
    do {
        t2 = t0 + t1
        t0 = t1
        t1 = t2
        a1 = a1 + 1
    } while (a1 < a0)
    mem[sp+4] = t2

```

ובכמה מילים:

התוכנית קוראת את הערך שרשום בזיכרון בתא 0x64. הערך המוחלט של ערך זה יהיה מספר האיבר בסדרת פיבונאצ'י (0,1,1,2,3,5,8,13,21,...) שהתוכנית תחזיר בתא הזיכרון מספר 0x68.

 תוצאות הסימולציה עם הקוד המקורי, כאשר בתא 0x64 יש ערך 0x8:



מתבצעת יציאה מהלולאה הראשית כאשר s0 מקבל את הערך 0.

הערך שיכתב לתא 0x68 בזיכרון יהיה הערך שבאוגר t2, וזהו 13, האיבר השמיני בסדרת פיבונאצ'י.

תוצאות הסימולציה עם הקוד המקורי בהבדל אחד: בתא 0x64 יש ערך 0x5:

The screenshot shows the MIPS simulator's register file. The left column lists registers 0 through 31, with some labeled with names: (0), (1), (2), (3), (4) a0, (5) a1, (6) a2, (7), (8) t0, (9) t1, (10) t2, (11), (12), (13), (14), (15), (16) s0, (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29) sp, (30), and (31). The right column shows the values of these registers in hexadecimal. Registers 4 through 10 and 16 through 29 contain non-zero values, while registers 0 through 3 and 11 through 15, 17 through 28, and 30 through 31 contain zero. The values are: (4) 0x5, (5) 0x2, (6) 0x3, (7) 0x4, (8) 0x1, (9) 0x2, (10) 0x3, (16) 0x1, (17) 0x0, (29) 0x100.

וכמובן, כאן בסיום התוכנית יש את הערך 3 באוגר t_2 – איבר חמישי בסדרת פיבונאצ'י.

תוצאות הסימולציה עם הקוד המקורי בהבדל אחד: בתא 0x64 יש ערך 8- (0xffffffff):

[illegible]

סעיף ד

מטלה: הדפיסו והגישו את כל הקוד. סמנו או החלקים בקוד אותם הוספתם/שיניתם. הקוד שהוספתם אמור להכיל הערות מפורטות.

פתרון: בדפים המצורפים נמצא כל הקוד, כאשר השינויים שלנו מודגשים.